Modelagem de Sistemas Dinâmicos - Trabalho Nº2

Leonardo Soares da Costa Tanaka - DRE: 121067652 Engenharia de Controle e Automação/UFRJ Rio de Janeiro, Brasil Junho de 2023

Considerando um motor de corrente contínua (DC) controlado por corrente de armadura com entrada de tensão $V_a(t)$ (V), saída de velocidade angular $\omega_m(t)$ (rad/s), representado pelo circuito abaixo:

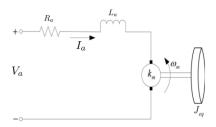


Figura 1: Circuito

O motor considerado tem as seguintes características dadas pelo fabricante:

• Resistência de armadura: $R_a=10.6\Omega$

• Indutância de armadura: $L_a = 0.82mH$

• Momento de Inércia do Rotor do Motor: $J_m = 1.16 \cdot 10^{-6} kgm^2$

• Constantes do Motor: $K_m = 0.0502Nm/A, K_e = 0.0502Vs$

Tensão máxima: 15 volts

• Massa do disco de inércia: 0.068kg

• Raio do disco de inércia: 0.0248m

1 Modelagem teórica


Organizando as equações do sistema para obter o diagrama de blocos e a função de transferência. Utilizando a Lei de Kirchhoff das Tensões, Equação do Torque, Lei do Motor e Lei do Gerador. Depois, realizando a Transformada de Laplace das equações:

$$R_{a} \cdot i_{a} + L_{a} \frac{di_{a}}{dt} = V_{a} - e_{c}, \quad J_{eq} \frac{d\omega_{m}}{dt} = T_{m}, \quad T_{m} = K_{m} \cdot i_{a}, \quad e_{c} = K_{e} \cdot \omega_{m}$$

$$I_{a}(s) = \frac{1/R_{a}}{\frac{L_{a}}{R}s + 1} (V_{a}(s) - e_{c}(s)), \quad \Omega(s) = \frac{1}{J_{eq}s} T_{m}(s), \quad T_{m}(s) = K_{m} \cdot I_{a}(s), \quad E_{c}(s) = K_{e} \Omega_{m}(s)$$

$$(1)$$

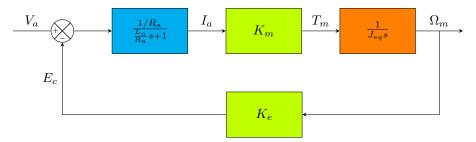1.1. Montando um diagrama de blocos do sistema (Desconsiderando o atrito do sistema). O bloco azul é o subsistema elétrico, o bloco laranja é o subsistema mecânico e os blocos verdes são interligações entre o sistema elétrico e mecânico:



1.2. Calculando a função de transferência do motor G(s) de $V_a(s)$ para $\Omega_m(s)$ (Levando em consideração que é um sistema realimentado):

$$G(s) = \frac{\Omega_m(s)}{V_a(s)} = \frac{\frac{K_m}{R_a \cdot J_{eq}} \frac{1}{s(\frac{L_a}{R_a} s + 1)}}{1 + \frac{K_e \cdot K_m}{R_a \cdot J_{eq}} \frac{1}{s(\frac{L_a}{R_a} s + 1)}} = \frac{k_m}{R_a \cdot J_{eq} \cdot s \cdot (\frac{L_a}{R_a} s + 1) + K_e \cdot K_m} = \frac{\frac{k_m}{J_{eq} \cdot L_a}}{s^2 + \frac{R_a}{L_a} s + \frac{K_e \cdot K_m}{J_{eq} \cdot L_a}}$$
(2)

1.3. Representando o sistema no espaço de estados com a realização canónica controlável:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K_e \cdot K_m}{J_{eq} \cdot L_a} & -\frac{R_a}{L_a} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u
y = \begin{bmatrix} \frac{k_m}{J_{eq} \cdot L_a} & 0 \end{bmatrix} x$$
(3)

1.4. Calculando a inércia do disco (feito de alumínio):

$$J = \int r^2 dm, \quad \frac{dm}{M} = \frac{dA}{A} = \frac{2\pi r dr}{\pi R^2}, \quad J_d = \int_0^R \frac{r^2 M 2\pi r}{\pi R^2} dr = \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{2Mr^4}{4R^2} \bigg|_0^R = \frac{MR^2}{2}$$

$$J_d = \frac{0.068 \cdot 0.0248^2}{2} = 20.91136 \ 10^{-6} \ kgm^2$$

$$(4)$$

Determinando momento de inércia total (rotor e disco), levando em consideração que estão conectadas no mesmo eixo de rotação e estão perfeitamente fixadas juntas. Podemos usar a seguinte fórmula e valores:

$$J_{eq} = J_m + J_d = (1.16 \ 10^{-6} + 20.91136 \ 10^{-6}) \ kgm^2 = 22.07136 \ 10^{-6} \ kgm^2$$
 (5)

1.5. Considerando que a função de transferência G(s) tenha a seguinte estrutura:

$$G(s) = \frac{K}{(\tau_e s + 1)(\tau_m s + 1)} \tag{6}$$

Utilizando a equação (2) e as características dadas pelo fabricante para calcular os pólos da função de transferência:

$$p_{1,2} = \frac{-\frac{R_a}{L_a} \pm \sqrt{\frac{R_a^2}{L_a^2} - 4\frac{K_e \cdot K_m}{J_{eq} \cdot L_a}}}{2} = \frac{-\frac{10.6}{0.82 \cdot 10^{-3}} \pm \sqrt{\frac{10.6^2}{(0.82 \cdot 10^{-3})^2} - 4\frac{0.0502 \cdot 0.0502}{22.07136 \cdot 10^{-6} \cdot 0.82 \cdot 10^{-3}}}}{2} = \frac{-12926.82927 \pm 12905.26847}{2}$$

$$p_1 = -12916.04887, \quad p_2 = -10.7804 \quad (7)$$

$$K = \frac{k_m}{J_{eq} \cdot L_a \cdot p_1 \cdot p_2} = 19.92031563, \quad \tau_e = -\frac{1}{p_1} = 7.742305794 \cdot 10^{-5}, \quad \tau_m = -\frac{1}{p_2} = 0.09276093651$$

A constante de tempo elétrica τ_e pode ser considerada despressível comparada com a constante de tempo mecânica τ_m , porque a constante de tempo elétrica é pequena em relação aos tempos de interesse, isso significa que o sistema tem uma dinâmica inicial rápida devido ao polo rápido, mas em seguida, a resposta se estabiliza gradualmente devido ao polo lento. O efeito do polo lento será mais predominante à medida que o tempo avança.

1.6. Levando em consideração que não existe perturbação nem atrito, é possível determinar a velocidade máxima do motor ω_{max} :

$$e_{max} = K_e \cdot \omega_{max}, \quad \omega_{max} = \frac{e_{max}}{K_e} = \frac{15}{0.0502} = 298.8047809 \ rad/s$$
 (8)

1.7. Determinando a corrente máxima I_{max} e máximo de torque gerado T_{max} :

2 Identificação Experimental

- 2.1. Determinando experimentalmente no kit QET da Quanser, de forma estatística, as constantes utilizadas como parâmetros na modelagem teórica:
- (a) Aplicando voltagem constante V_a e medindo a corrente I_a , levando em consideração que é mantido o eixo do motor parado e que o indutor de armadura se torna um curto-cicuito no momento da medição. Foi utilizado os dados obtidos experimentalmente para realizar uma Regressão Linear em Python com Scikit-Learn para obter o valor estimado da Resistência de armadura R_a :

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Dados de voltagem Va(V) em Volts e corrente Ia(A) que foram enviados em forma de tabela
voltagem = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.9, 5.9, 6.9, 7.9, 8.9, 9.9])
corrente = np.array([0.076, 0.150, 0.225, 0.305, 0.425, 0.474, 0.550, 0.620, 0.720, 0.800])

# Ajuste da regressão linear
x = corrente.reshape(-1, 1) # Converte corrente para formato adequado
y = voltagem
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(x, y)
# Estimativa da resistência média (coeficiente angular da regressão linear)
```

```
resistencia_media = regressor.coef_[0]
# Exibindo os resultados
print("Resistência média:", resistencia_media, "ohms")
```

Valor estimado da Resistência de armadura R_a : 12.22223261373172 Ω

(b) Aplicando voltagem constante V_a e medindo corrente e velocidade. Considerando que a resistência de armadura é conhecida. Foi utilizado os dados obtidos experimentalmente

3 Validação dos modelos

Foram obtidas experimentalmente as respostas (rad/s) ao degrau (2, 4 e 10 volts) e senoidal (5 volts).